Projet d'interfacage : Testeur de cable

Timothée Simon

timothee.simon@std.heh.be



Sommaire



- Réalisation du PCB
 - Deux parties
 - Schemas
- Programmation et tests
 - Programmation
 - Simulation
 - Test sur plaquette d'essai


Deux parties






Schémas de la partie PIC sur EAGLE



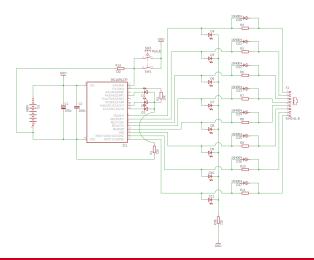


Schémas de la partie LED sur EAGLE



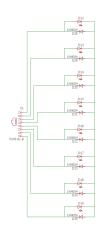

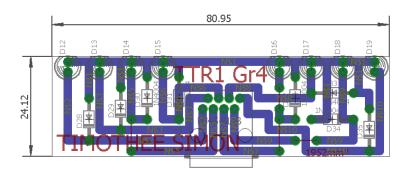
PCB simple couche de la partie LED sur EAGLE





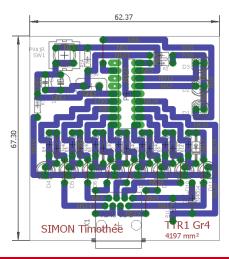
Schémas simple couche de la partie PIC sur EAGLE





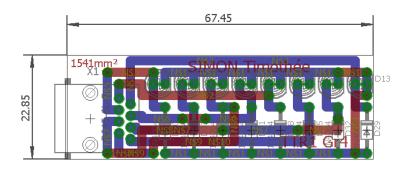
PCB double couche de la partie LED sur EAGLE





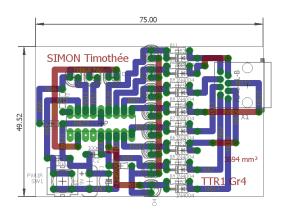
PCB double couche de la partie PIC sur EAGLE






Programmation sur MikroC et LARP



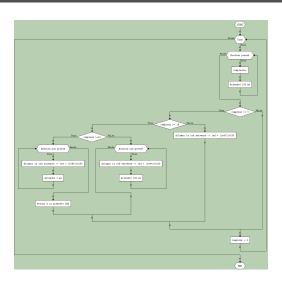


Simulation avec Proteus



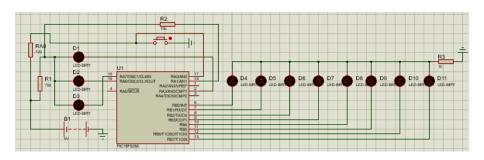

Test sur plaquette d'essai avec Fritzing



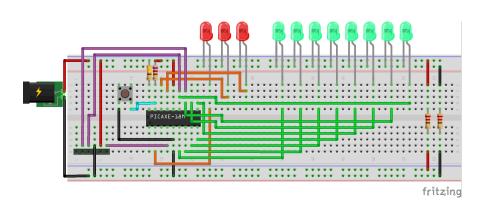

Merci pour votre attention!